

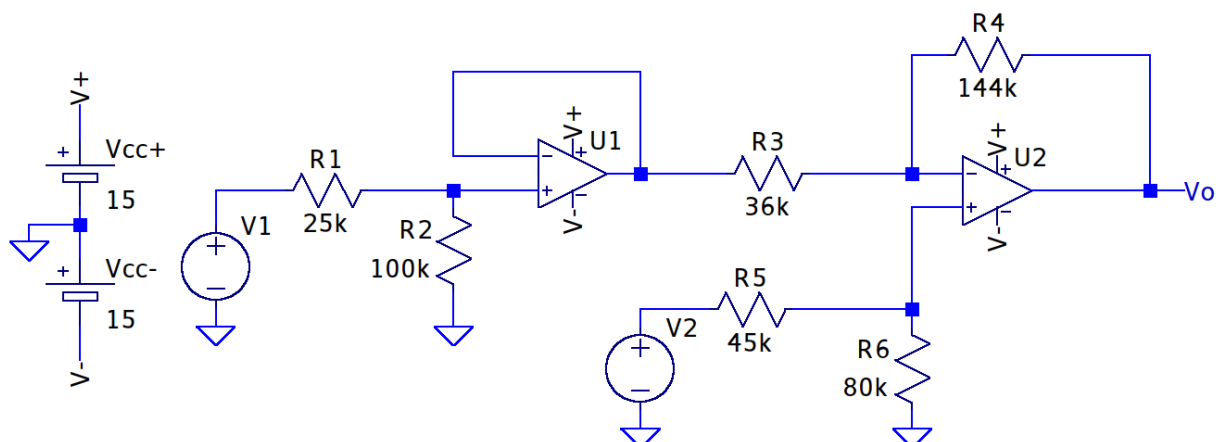


Circuitos Electrónicos I – Segundo examen parcial - 18/05/2026

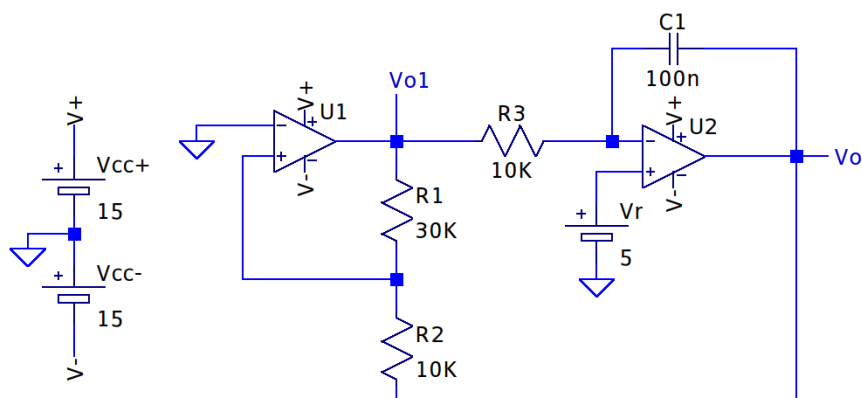1) Dado el circuito de la figura hallar: a) $V_o = f(V_1, V_2)$ y b) los extremos de variación de V_o debido a los desajustes de los operacionales, sabiendo que los valores obtenidos de la hoja de datos son: $V_{OS} = 10\mu V$, $I_B = 30nA$ e $I_{OS} = 7nA$.



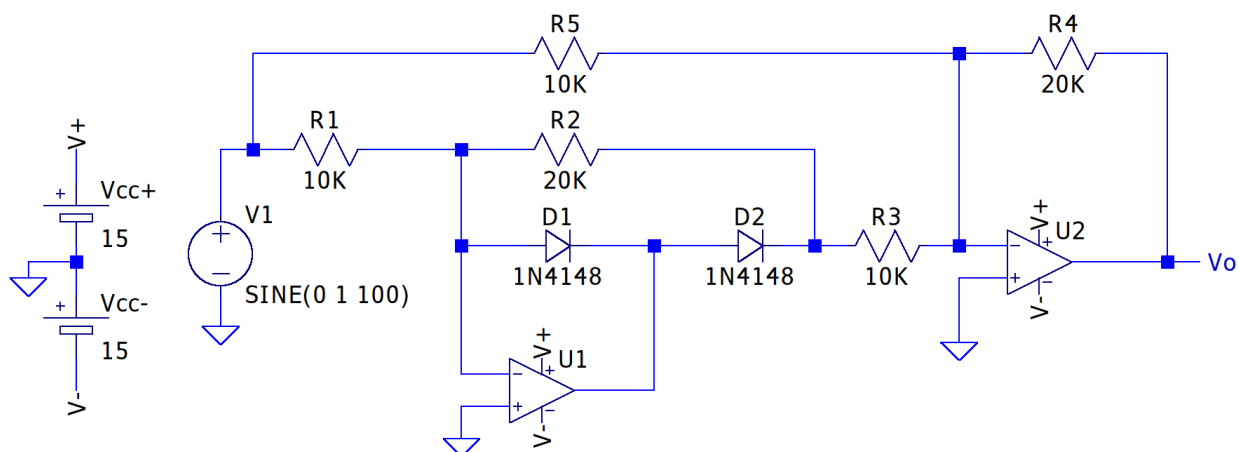2) En el siguiente circuito graficar $V_o(t)$ si la entrada $V_1(t)$ es una onda senoidal de **1V pico** de amplitud y de una frecuencia de **100 Hz**.



3) En el circuito de la figura obtener $V_o(t)$ y $V_{o1}(t)$, graficándolas con el mayor detalle posible indicando tiempos y amplitudes.