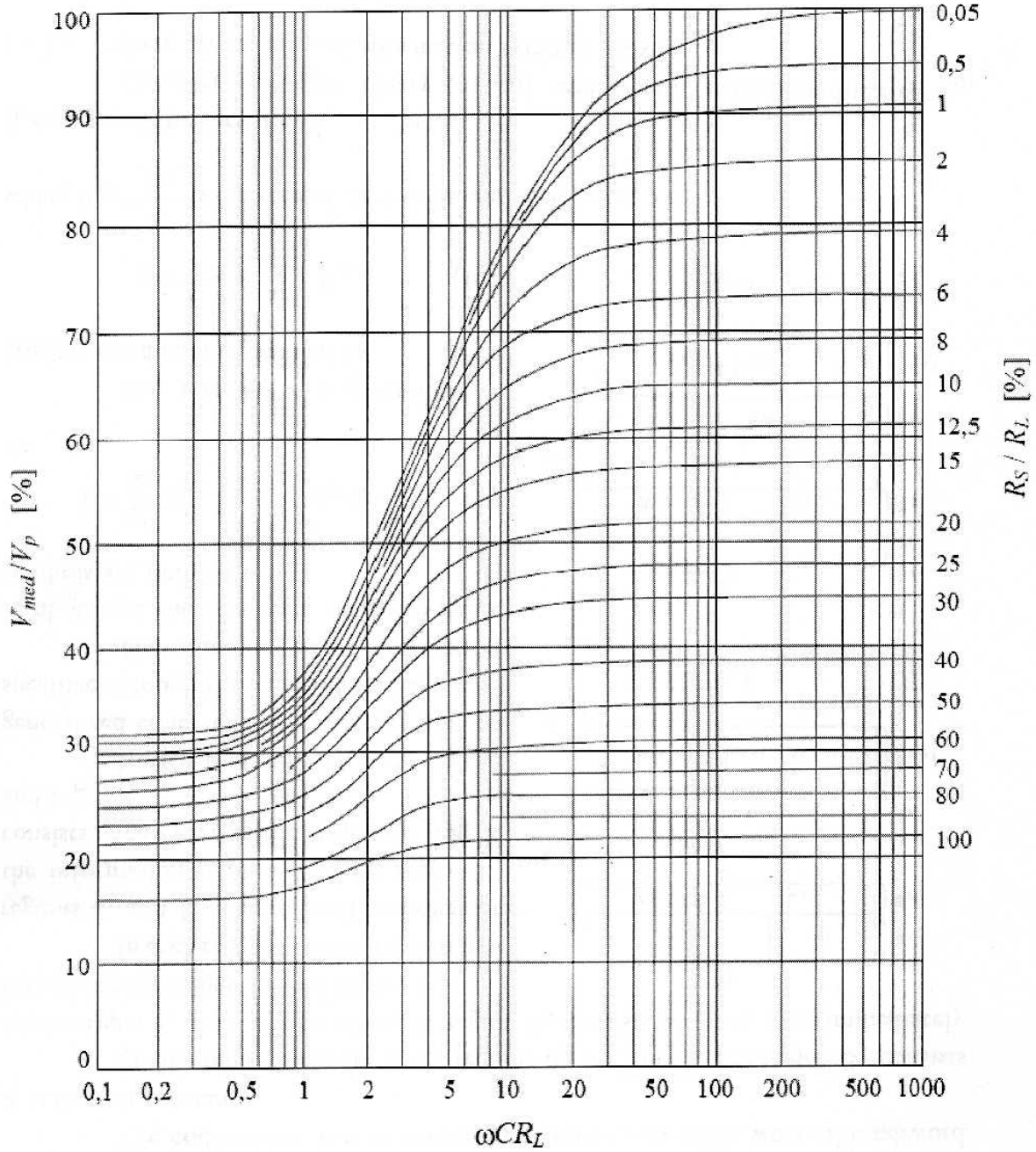

Figura 21. Curvas de Schade para rectificadores de media onda. Se indica el valor porcentual de V_{med}/V_p obtenido en función de ωCR_L. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/R_L.

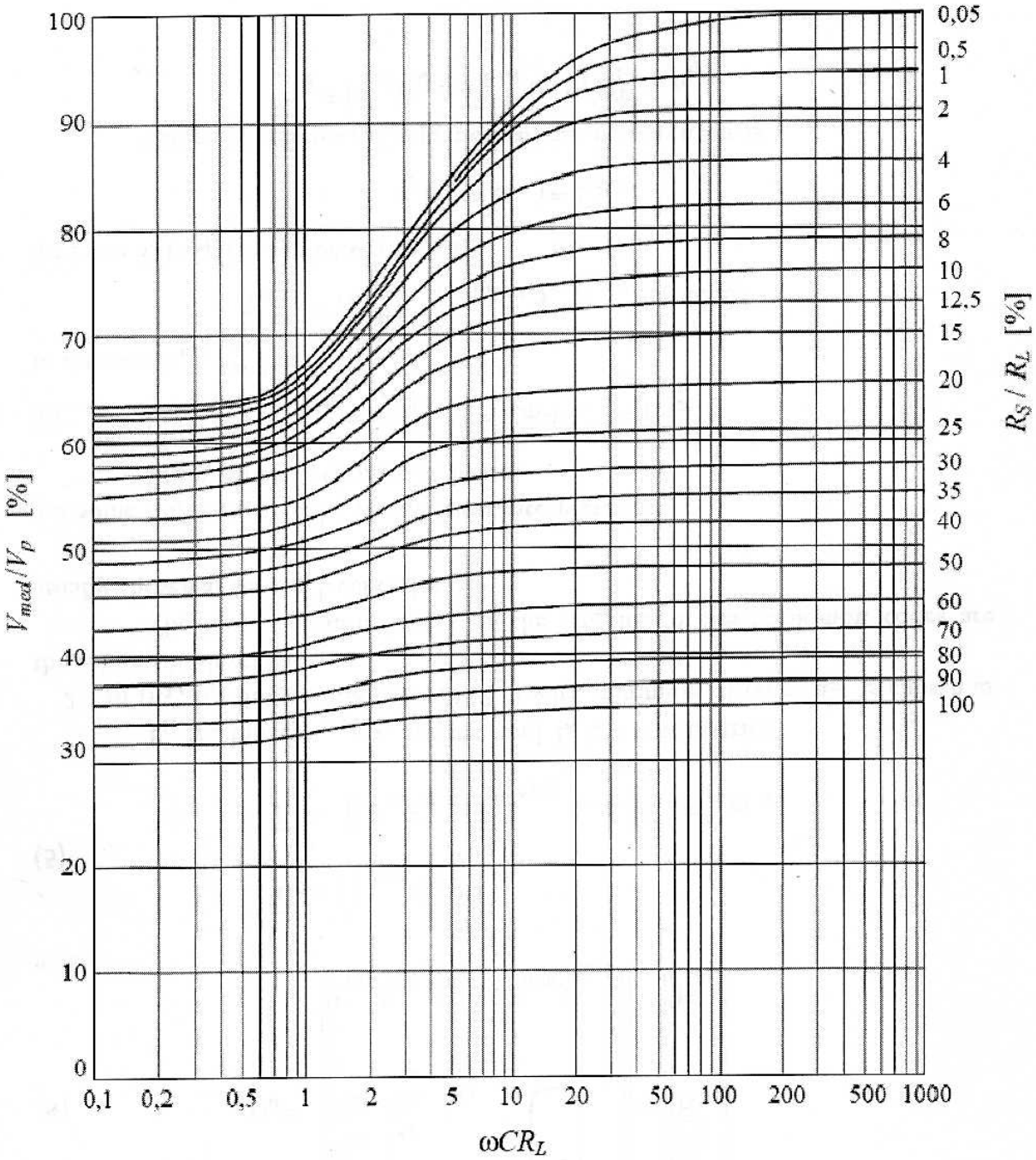

Figura 22. Curvas de Schade para rectificadores de onda completa. Se indica el valor porcentual de V_{med}/V_p obtenido en función de ωCR_L. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/R_L.

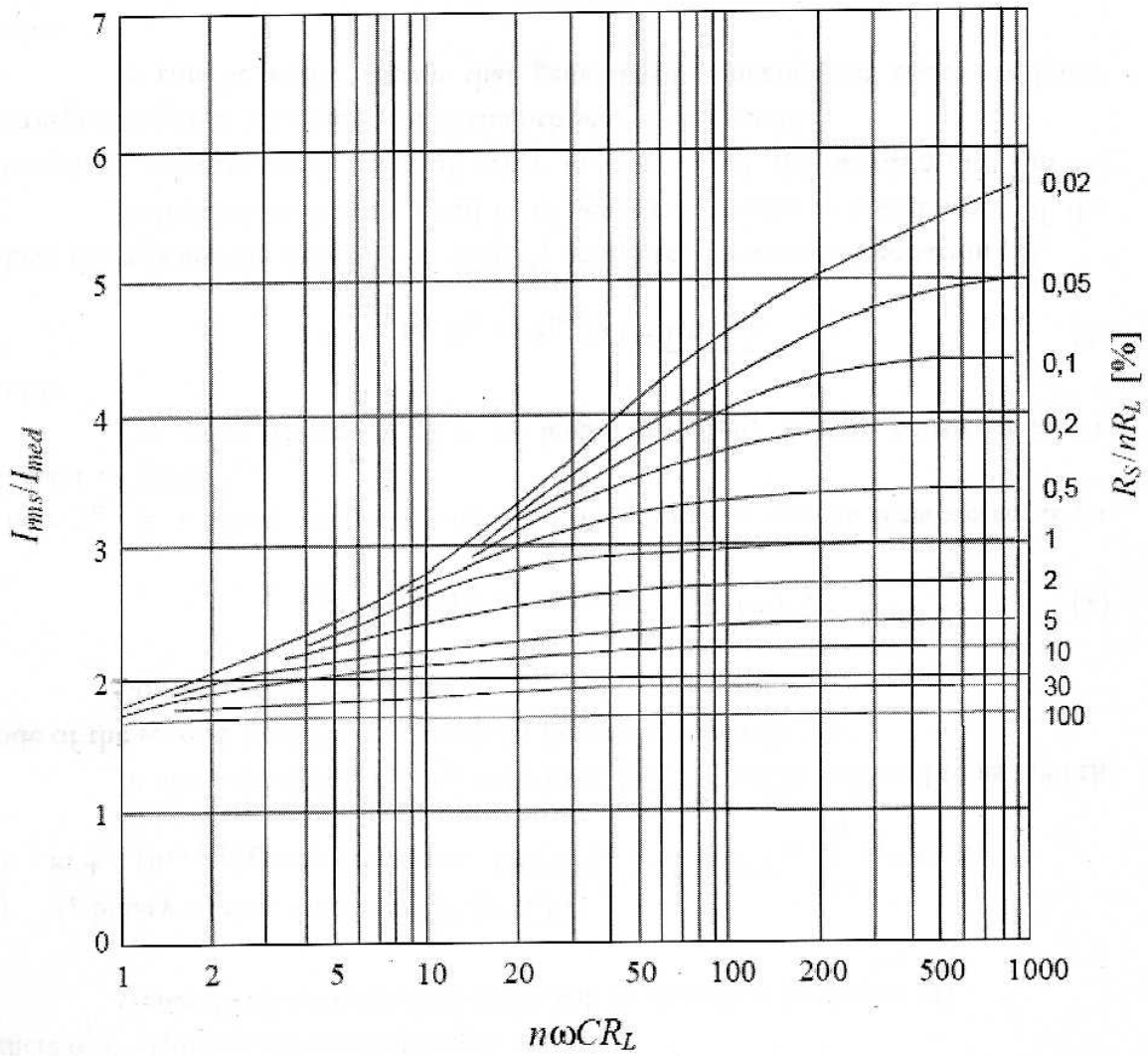

Figura 23. Curvas de Schade para el cociente entre la corriente eficaz y la corriente media por cada diodo en función de $n\omega CR_L$. El valor de n es 2 para rectificadores de onda completa, 1 para rectificadores de media onda y 0,5 para dobladores de tensión. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/nR_L.

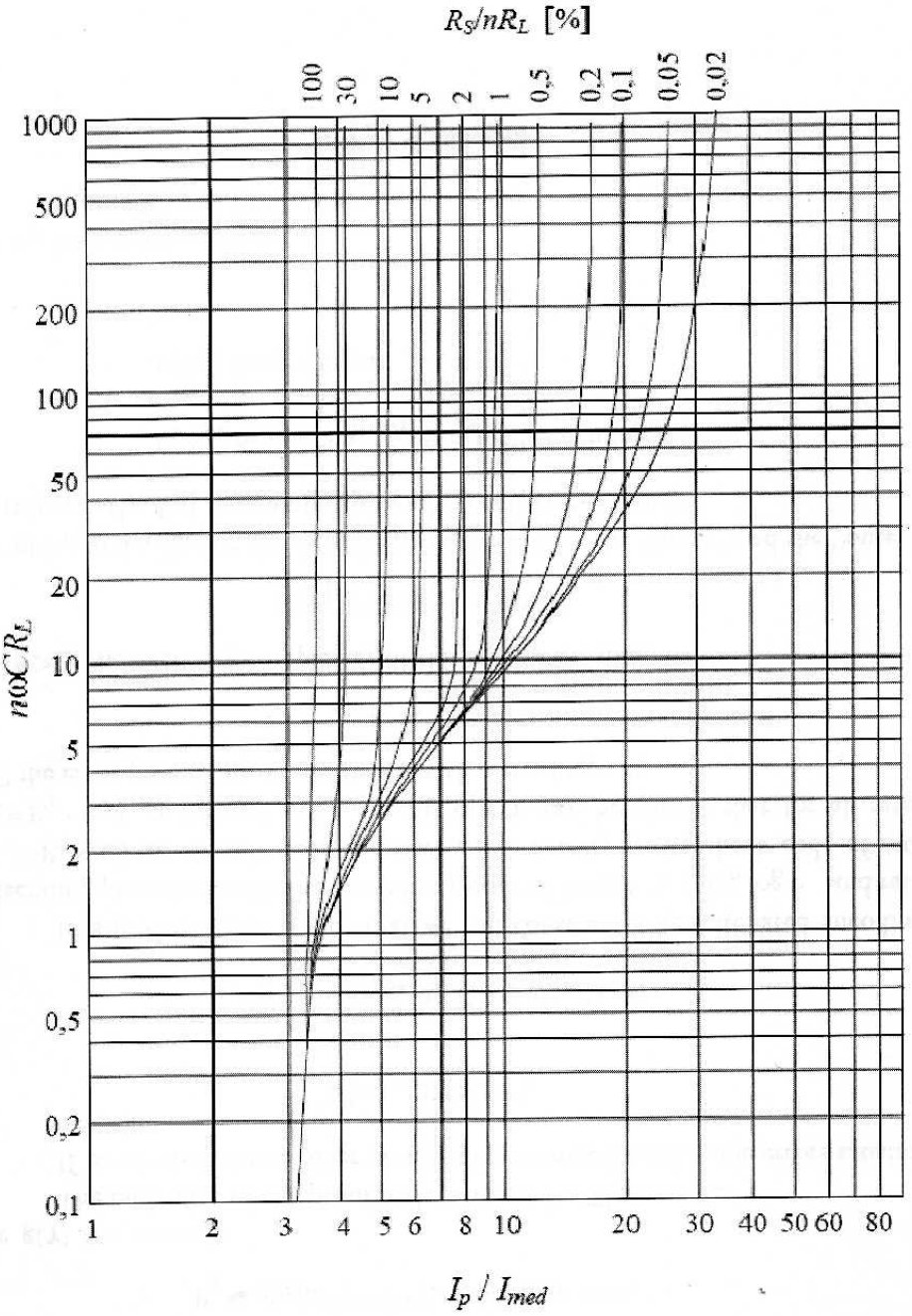

Figura 24. Curvas de Schade para el cociente entre la corriente de pico y la corriente media por cada diodo en función de $n\omega CR_L$. El valor de n es 2 para rectificadores de onda completa, 1 para rectificadores de media onda y 0,5 para dobladores de tensión. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_s/nR_L.

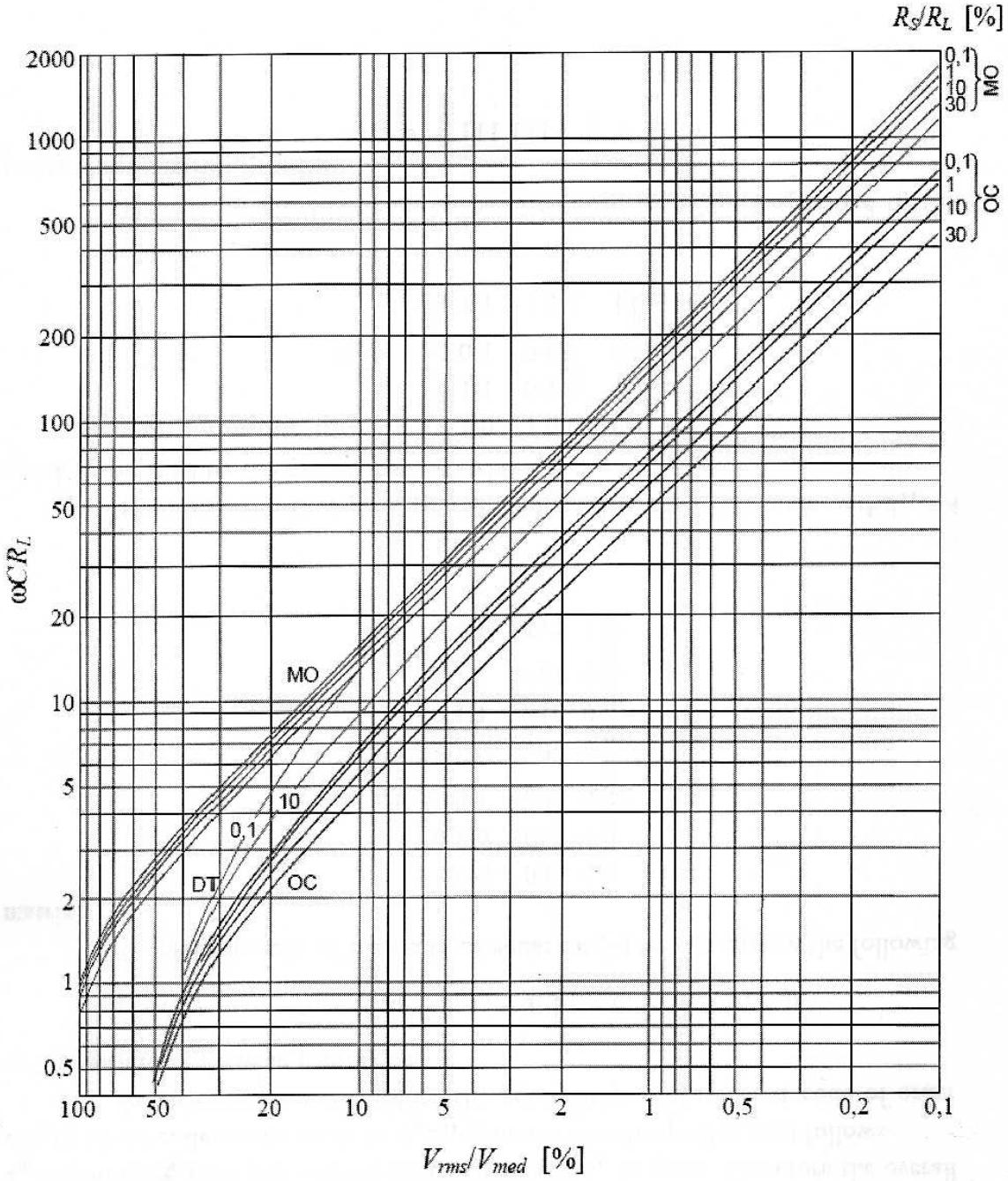

Figura 20. Curvas de Schade para rectificadores de media onda (OC, rojo), dobladores de tensión (DT, verde) y rectificadores de onda completa (MO, azul). Se indica el valor de $\omega C R_L$ necesario en función del factor de ripple V_{rms}/V_{med} requerido. Se da una curva para cada valor porcentual del parámetro R_S/R_L.