Simulaciones JFETs:

Circuito de autopolarizacion para JFET - LTSpice: https://youtu.be/8u9ggD5ZEUM

Circuito JFET con fuente en source - LTSpice: https://youtu.be/W1QRRT_kjw8