TP07

Simulación Prob_3

https://youtu.be/f_83isy_cVs

Piensen en la relación de las formas de onda entre: $V_C(t)$ y $V_G(t)$.

Tiene que ver con el encendido del tiristor (implementado con TBJs complementarios).

Se agregará un videito (a modo de apéndice) para poner de manifiesto lo que se acaba de comentar.

Aquí se lo agregamos: https://www.youtube.com/watch?v=TG3tTjlXC5Y&feature=youtu.be

Disparo de SCR con diodo zener y desfase capacitivo parte 2:

https://youtu.be/TG3tTjlXC5Y